

Altay İlker Yiğitel  
22203024 10.03.2024  
CS223 Sec:01 Lab02

adder:

```
module full_adder(A, B, Cin, S, Cout);  
    input wire A, B, Cin;  
    output reg S, Cout;  
  
    always @*  
    begin  
        S = A ^ B ^ Cin;  
        Cout = (A & B) | ((A ^ B) & Cin);  
    end  
endmodule
```

```
module full_adder_s (  
    input a,b,cin;  
    output sum,carry;  
);
```

```
wire w1,w2,w3,w4;
```

```
xor(w1,a,b);  
xor(sum,w1,cin);
```

```
and(w2,a,b);  
and(w3,b,cin);  
and(w4,cin,a);
```

```
or(carry,w2,w3,w4);
```

```
endmodule
```

substractor:

```
module full_subtractor(A, B, Cin,Borrow, Diff);  
    input wire A, B, Cin;  
    output reg Borrow, Diff;
```

```
always @* begin  
    // Difference  
    Diff = A ^ B ^ Cin;  
    // Borrow  
    Borrow = (~A & B) | (~A & Cin) | (B & Cin);
```

```
end
```

```
endmodule
```

```
module full_subtractor_s (  
    input a,b,c;  
    output borrow,diff;  
);  
wire w1,w4,w5,w6;
```

```
xor (diff,a,b,c);
```

```
not n1(w1,a);
```

```
and a1(w4,w1,b);  
and a2(w5,w1,c);  
and a3(w6,b,c);  
or o1(borrow,w4,w5,w6);
```

```
endmodule
```

```
towadder:
```

```
module two_adder(a,b,c,d,e,sum,sumtwo,carry);  
    input a,b,c,d,e;  
    output sum,sumtwo,carry;
```

```
wire w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8,cin,Cout;
```

```
xor(w1,a,b);  
xor(sum,w1,c);
```

```
and(w2,a,b);  
and(w3,b,c);  
and(w4,c,a);
```

```
or(Cout,w2,w3,w4);
```

```
xor(w5,d,e);  
xor(sumtwo,w5,Cout);
```

```
and(w6,d,e);  
and(w7,e,Cout);
```

```
and(w8,Cout,d);
```

```
or(carry,w6,w7,w8);
```

```
endmodule
```